

CALCULATION:-

by nodal analysis:-

At nodes A:-

$$\frac{V_A - 2}{470} + \frac{V_A}{330} + \frac{V_A - V_B}{470} = 0$$

$$\frac{V_A}{470} - \frac{2}{470} + \frac{V_A}{330} + \frac{V_A}{470} - \frac{V_B}{470} = 0$$

$$\frac{2V_A}{470} + \frac{V_A}{330} - \frac{V_B}{470} = \frac{2}{470}$$

$$660V_A + 470V_A - 330V_B = 660$$

$$1130V_A - 330V_B = 660$$

At node B:-

$$\frac{V_B - V_A}{470} + \frac{V_B}{330} + \frac{V_B}{470} = 0$$

$$-330V_A + 1130V_B = 0 \rightarrow (2)$$

$$\textcircled{1} \times 820 = 372900 V_A - 108900 V_B = 217800$$

$$\textcircled{2} \times 1180 = -372900 V_A + 1276900 V_B = 0$$

$$1168000 V_B = 217800$$

$$V_B = \frac{2178}{11680}$$

$$V_B = 0.1864 \text{ V}$$

Sub V_B in eq $\textcircled{1}$

$$1130 V_A - 330 (0.1864) = 660$$

$$V_A = 0.63 \text{ V}$$

$$V_1 = V_A$$

$$\Rightarrow 0.63 \text{ V}$$

$$V_2 = V_A - V_B$$

$$= 0.45 \text{ V}$$

$$V_2 = V_B$$

$$= 0.18 \text{ V}$$